

# 101 學年四技二專聯合複習考試 電機與電子群 專業科目 (一) 詳解

JA00-1-03-4  
JA00-1-04-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	B	A	C	A	A	B	C	D	A	C	D	B	A	D	C	A	B	C	D	D	A	B	D	A
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	D	D	C	C	A	C	B	A	B	C	D	D	A	A	B	C	B	C	C	D	C	B	C

## 第一部份：基本電學

1. 原子序 = 電子數 = 質子數 = 32  
K 層 = 2 個電子, L 層 = 8 個電子, M 層 = 18 個電子, N 層 = 4 個電子  
最外層電子為價電子為 4 個電子
2. 蓄電池之容量常以安時作為容量單位
3.  $V_x = 80 + \frac{\Delta W}{Q} = 80 + \frac{20}{0.25} = 160 \text{ V}$
4.  $Q = I \times T = 20 \times 10 \times 3600 = 720000 \text{ 庫倫} = 7.2 \times 10^5 \text{ 庫倫}$   
 $n = 7.2 \times 10^5 \text{ 庫倫} \times 6.25 \times 10^{18} = 45 \times 10^{23}$   
 $= 4.5 \times 10^{24} \text{ 個電子}$
5. 1 HP = 550 呎磅/秒 = 746 瓦特  
$$P = \frac{W}{t} = \frac{(F \times d)}{t} = \frac{(1000 \times 10)}{10} = 1250 \text{ ft} - \ell\text{b} / \text{sec}$$
$$P = \frac{1250 \text{ ft} - \ell\text{b} / \text{sec}}{550 \text{ ft} - \ell\text{b} / \text{sec}} \cong 2.27 \text{ HP}$$
$$I_L = \frac{P}{V} = \frac{2.27 \times 746}{220} \cong 7.7 \text{ A}$$
6.  $W = Q \times V = 5 \times 10^5 \times 12 = 60 \times 10^5 = 6 \times 10^6 \text{ (J)}$   
 $t = \frac{W}{P} = \frac{6 \times 10^6}{60} = 10^5 \text{ sec} = 27.7 \text{ hr}$
7.  $P = \frac{W}{t} = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P \propto V^2 \Rightarrow$  電壓提升 2 倍, 功率上升 4 倍
8.  $W = 10 \times (\frac{1}{2} \times 5 \times 5) + 0 \times (\frac{1}{2} \times 5 \times 5) = 125 \text{ J}$
9.  $\frac{R_2}{R_1} = \frac{A_1}{A_2} = (\frac{D_1}{D_2})^2 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = (\frac{1.6}{3.2})^2 = \frac{1}{4}$
10.  $R_1 = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{125} = 80 \Omega \Rightarrow 5 \text{ 公分}$   
 $R_2 = \frac{V^2}{P} = \frac{200^2}{250} = 160 \Omega$   
 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{L_2}{L_1} \Rightarrow \frac{160}{80} = \frac{L_2}{5} \Rightarrow L_2 = 10 \text{ 公分}$
11.  $R = 47 \times 10^2 \pm 5\% = 4700 \pm (4700 \times 0.05)$   
 $= 4700 \pm 235 \Omega, \therefore R_{\text{MAX}} = 4700 + 235 = 4935 \Omega$
12.  $I = 1.00 \pm 0.05 \text{ A} = 1.00 \pm 5\% \text{ A}$   
 $R = 100 \pm 10 \Omega = 100 \pm 10\% \Omega$   
 $P = I^2 \times R = (1.00 \pm 5\%)^2 \times 100 \pm 10\%$

- $$= 100 \pm 20\% = 100 \pm 20 \text{ W}$$
13.  $R_{\text{甲}} = \frac{4}{0.5} = 8 \Omega \Rightarrow P_{\text{甲}} = (\frac{10}{20+8})^2 \times 8 \cong 1.02 \text{ W}$
  14.  $R_{\text{甲}} = \frac{10}{0.5} - 5 = 15 \Omega \Rightarrow P_{\text{甲}} = (0.5)^2 \times 15 = 3.75 \text{ W}$
  15.  $\frac{R_2}{R_1} = \frac{234.5+50}{234.5+20} \Rightarrow R_2 = 18 \times \frac{284.5}{254.5} \cong 20.1 \Omega$
  16.  $\alpha_1 = \frac{R_2 - R_1}{t_2 - t_1} \times \frac{1}{R_1} = \frac{3-2}{20-10} \times \frac{1}{2} = 0.05$
  17.  $R_2 = R_1 \times [1 + \alpha_1 \times (t_2 - t_1)]$   
 $0.54 = R_1 \times [1 + 0.00393 \times 20] \Rightarrow R_1 = 0.503 \Omega$
  18.  $H = m \times s \times \Delta T = 0.24 \times I^2 \times R \times t$   
 $\Rightarrow 1000 \times 1 \times (32 - 20) = 0.24 \times 5^2 \times 50 \times t \Rightarrow t \cong 40 \text{ 秒}$
  19.  $P = I^2 \times R = (\sqrt{\frac{1}{2R}})^2 \times (R + 2R) = \frac{3R}{2R} = 1.5 \text{ W}$
  20.  $R_1 : R_2 = 2 : 4 \Rightarrow V_1 : V_2 = 2 : 4$   
 $\Rightarrow \therefore V_2 = 20 \text{ V} (\because V_1 = 10 \text{ V})$   
 $P_{R_2} = 25 = \frac{20^2}{R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{400}{25} = 16 \Omega$
  21.  $150 = V \times \frac{12000}{12000 + 36000} \Rightarrow V = 150 \times \frac{48}{12} = 600 \text{ V}$
  22. 惠斯登電橋原理  $\Rightarrow 3 \times 4 = 2 \times 6$   
 $\Rightarrow$  平衡  $\Rightarrow XY$  兩端等電位,  $\therefore I_1 = I_2$
  23. 惠斯登電橋原理  $\Rightarrow 3 \times 4 = 2 \times 6$   
 $\Rightarrow$  平衡  $\Rightarrow XY$  兩端等電位
  24. 惠斯登電橋原理  $\Rightarrow 3 \uparrow \times 4 \neq 2 \times 6 \Rightarrow$  不平衡  
 $\Rightarrow XY$  兩端電位不相等  
 $\therefore V_Y > V_X \Rightarrow$  電流由 Y 點流向 X 點
  25.  $R = 5\text{K} // 5\text{K} = 2.5 \text{ K}\Omega$   
 $V_1^2 = 5.5\text{K} \Rightarrow V_2^2 = 3.5\text{K} \Rightarrow$  並聯電壓取小  
 $\therefore P_1 = \frac{3.5\text{K}}{5\text{K}} \Rightarrow P_2 = \frac{3.5\text{K}}{5\text{K}}$   
 $\Rightarrow \therefore P = P_1 + P_2 = 3 + 3 = 6 \text{ W}$

## 第二部份：電子學

26.  $\therefore \frac{T}{2} = 8 \mu - 0 \mu = 8 \mu\text{S} \Rightarrow T = 2 \times 8 \mu = 16 \mu\text{S}$   
 $\Rightarrow F = \frac{1}{16\mu} = 62.5 \text{ kHz}$

$$27. \because T = \frac{1}{f} = \frac{1}{200} = 0.005 \text{ s} = 5 \text{ ms}$$

$$\Delta t = \frac{\theta}{2\pi} \times T \Rightarrow T = \frac{60^\circ}{360^\circ} \times 5 \text{ ms} \cong 0.83 \text{ ms}$$

28. 本質半導體具有負電阻溫度係數，故溫度增加，導電性會上升

29. N 型半導體，所摻雜雜質為五價原子

N 型半導體，多數載子為電子、少數載子為電洞，主導電載子為電子

整塊 N 型半導體，其電性呈電中性

30. 障壁電位受摻雜濃度影響，隨摻雜濃度升高而升高

$$31. \frac{I_1}{I_2} = e^{\frac{V_1 - V_2}{\eta \times V_T}} \Rightarrow 0.6 - V_2 = \eta \times V_T \times \ln \frac{1 \text{ mA}}{50 \text{ mA}}$$

$$\Rightarrow V_2 \cong 0.702 \text{ V}$$

$$32. I_{D1} = I_S (e^{\frac{V_{D1}}{\eta \times V_T}} - 1) = I_S \Rightarrow V_{D1} = \eta \times V_T \times \ln 2 = 0.017 \text{ V}$$

33. 假設二極體皆為導通  $\rightarrow$  則  $V_o = 3V_D = 1.5 \text{ V}$

$$I_D = 1 \text{ mA} - \frac{1.5}{10 \text{ K}} = 0.85 \text{ mA} > 0 \text{ (假設成立)}$$

故  $V_o = 1.5 \text{ V}$ ， $I_D = 0.85 \text{ mA}$

34. 直流分析  $\Rightarrow$  令電容斷路  $\Rightarrow I_D = \frac{30 - 0.7}{20 \text{ K}} = 1.465 \text{ mA}$

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_D} = \frac{2 \times 25 \text{ mV}}{1.465 \text{ mA}} \cong 34.1 \Omega$$

35.  $D_1$  與  $D_2$  為 OFF  $\Rightarrow V_o = 3 \text{ V}$

36.  $D_1$  為 ON  $\Rightarrow V_o = -2.5 \text{ V}$

37.  $R_L = 100 \Omega$ ， $V_s = 20 \text{ V}$  時， $I_z$  為最大

$$\Rightarrow I_z = \frac{20 - 10}{16} - \frac{10}{100} \cong 0.53 \text{ A}$$

38. 當  $I_z = 12 \text{ mA}$  時負載可得最大調整範圍

$$R_1 = \frac{15 - 4.7}{I_{ZK} + I_{L \max}} = \frac{10.3}{12 + 100} = \frac{10.3}{112 \text{ mA}} \cong 91 \Omega$$

39.  $P_{\max} = 4.7 \text{ V} \times 112 \text{ mA} = 527 \text{ mW}$

$$40. I_L = \frac{8}{0.22 \text{ K}} = 36.36 \text{ mA}，I_{Z \max} = \frac{400 \text{ mW}}{8 \text{ V}} = 50 \text{ mA}$$

$$V_{i \min} = 0.091 \text{ K} \times 36.36 \text{ mA} + 8 = 11.3 \text{ V}$$

$$V_{i \max} = 0.091 \text{ K} \times (36.36 \text{ mA} + 50 \text{ mA}) + 8 = 15.8 \text{ V}$$

$$41. V_r = \frac{V_m}{2fRC} \Rightarrow C = \frac{10}{2 \times 3 \times 60 \times 10 \text{ K}} \cong 0.0278 \text{ mF}$$

$$= 27.8 \mu\text{F}$$

$$43. \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} \Rightarrow \frac{10}{1} = \sqrt{\frac{Z_1}{8}} \Rightarrow 100 = \frac{Z_1}{8} \Rightarrow Z_1 = 800 \Omega$$

$$44. V_{dc} = 0.636 \times V_m = 0.636 \times (100 \times \sqrt{2}) \cong 89.9 \text{ V}$$

$$45. r\% = \frac{V_{r(\text{rms})}}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.5}{15} \times 100\% = 2.35\%$$

$$46. r = \frac{V_{r(\text{rms})}}{V_{dc}} = \frac{1}{2\sqrt{3} \cdot R_L \cdot C \cdot f \uparrow}$$

$\Rightarrow$  就濾波效果而言，全波比半波來得佳

47. 電容器  $C_1$  耐壓(值)： $V_{C1} = V_m$

其餘電容器耐壓(值)： $V_C = 2V_m$

每個二極體 PIV 值為  $2V_m$

49.  $\because$  當  $V_i = 4 \text{ V}$  時， $D_1$  及  $D_2$  為 OFF

$\Rightarrow$  電路失去功能  $\Rightarrow \therefore V_o = 4 \text{ V}$

50.  $\because$  當  $V_i = -11 \text{ V}$  時， $D_1$  為 ON 及  $D_2$  為 OFF

$$\Rightarrow V_o = (-11 + 5) \times \frac{10}{20 + 10} + (-5) = -7 \text{ V}$$

